

## p-Fólio

U.C. 21010

### Arquitectura de Computadores

9 de Fevereiro de 2012

#### INSTRUÇÕES

- O tempo de resolução do p-fólio é de uma hora e trinta minutos (90 minutos).
- O estudante deverá responder à prova na folha de ponto e preencher o cabeçalho e todos os espaços reservados à sua identificação, com letra legível. No final da prova é **permitido ao estudante levar o enunciado**.
- Verifique no momento da entrega da(s) folha(s) de ponto se todas as páginas estão rubricadas pelo vigilante. Caso necessite de mais do que uma folha de ponto, deverá numerá-las no canto superior direito.
- Utilize unicamente tinta azul ou preta.
- Em hipótese alguma serão aceites folhas de ponto dobradas ou danificadas. Exclui-se, para efeitos de classificação, toda e qualquer resposta apresentada em folhas de rascunho.
- A prova é SEM CONSULTA.
- **Não é permitida a utilização de calculadora** durante a execução do exame.
- Os telemóveis deverão ser desligados durante toda a prova e os objectos pessoais deixados em local próprio da sala de exame.
- A prova é constituída por 4 páginas (4 Grupos) e termina com a palavra **FIM**. Verifique o seu exemplar e, caso encontre alguma anomalia, dirija-se ao professor vigilante nos primeiros 15 minutos da mesma, pois qualquer reclamação sobre defeito(s) de formatação e/ou de impressão que dificultem a leitura não será aceite depois deste período.
- A cotação total de cada Grupo é de 3 valores, sendo a cotação de cada uma das questões indicada junto do enunciado da mesma, entre [].
- As suas respostas devem ser claras, **indicando todos os passos seguidos na resolução de cada questão**. Resultados apresentados sem justificação poderão incorrer num desconto de  $\frac{1}{2}$  da cotação total da questão.

### Grupo I (3 valores)

1. [1.5] Considere uma função lógica  $F(A,B,C,D)$ , em que A é a variável de maior peso e D a variável de menor peso. A distribuição de mintermos (m) e indiferenças (md) da função  $F(A,B,C,D)$  é a seguinte:

$$\sum m(6,8,9,10,12,14) + \sum md(1,5,7,13)$$

Construa o mapa de Karnaugh e simplifique a função de modo a obter uma soma de produtos.

**NOTA: Na sua resolução marque os laços utilizados no mapa, e faça corresponder cada termo da função resultante com o laço que lhe dá origem. Caso contrário a resposta não se considera justificada.**


2. [0.5] Represente o número A18h em base 8.
3. [1] Represente o número -121 em binário com 8 bits, utilizando a técnica de complemento para 2.

### Grupo II (3 valores)

Considere a seguinte função lógica de três variáveis  $F(A,B,C)$ :


$$F(A,B,C) = ABC + A\bar{C} + A\bar{B} + (\bar{A}BC)(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$$

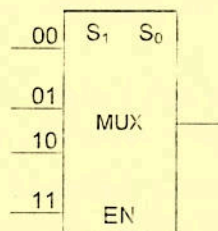1. [1.5] Simplifique algebricamente a função  $F$ .
2. [1.5] Implemente a função recorrendo a um multiplexador de 2 variáveis de selecção


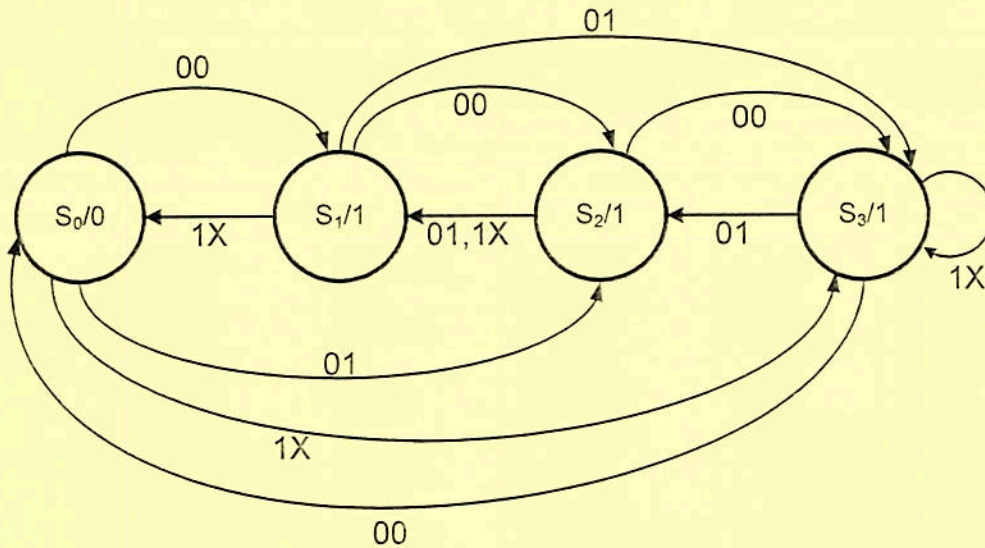
### Grupo III (3 valores)

Considere o Diagrama de Estados seguinte:



Pretende-se construir um circuito digital síncrono que implemente este diagrama, utilizando flip-flops tipo D.

1. [2] Construa a tabela de transição de estados correspondente ao diagrama de estados.
2. [1] Simplifique as variáveis de estado.

### Grupo IV (3 valores)

1. [3] Considere que tem um inteiro de 16 bits no topo do stack. Pretende-se colocar na memória esse valor em binário sob a forma de string, utilizando o código ASCII (0 – 30 H; 1 – 31 H). O valor do bit mais significativo deverá ser colocado na posição de memória 0610 H, o seguinte na posição 0611 H, e assim sucessivamente, devendo a string ser terminada com o carácter 00 H.

Elabore uma subrotina que efectue o procedimento descrito no assembly do P3.

## Anexo

### Primeiras potências de 2:

1	2	4	8	16	32	64	128
256	512	1024	2048	4096	8192	16384	32768

### Conjunto de Instruções do Processador P3:

Aritméticas	Lógicas	Deslocamento	Controlo de Fluxo	Transferência de Dados	Diversas
NEG	COM	SHR	BR	MOV	NOP
INC	AND	SHL	BR.cond	MVBH	ENI
DEC	OR	SHRA	JMP	MVBL	DSI
ADD	XOR	SHLA	JMP.cond	XCH	STC
ADDC	TEST	ROR	CALL	PUSH	CLC
SUB		ROL	CALL.cond	POP	CMC
SUBB		RORC	RET		
CMP		ROLC	RETN		
MUL			RTI		
DIV			INT		

### Conjunto de Condições de Salto:

Condição	Mnemónica
Zero	Z
Não Zero	NZ
Transporte ( Carry )	C
Não Transporte	NC
Negativo	N
Não Negativo	NN
Excesso ( Overflow )	O
Não Excesso	NO
Positivo	P
Não Positivo	NP
Interrupção	I
Não Interrupção	NI

FIM