

1.a) Mapa de Karnaugh e simplificação da função $F(A,B,C,D)$

A função dada é:

$$F(A,B,C,D) = \sum m(0,4,9,12,15) + \sum md(2,5,10,13)$$

Passos:

1. Construir o mapa de Karnaugh:

Primeiro, cria-se o mapa de Karnaugh de 4 variáveis (A, B, C, D). Como A é a variável de maior peso, seguimos a ordem de A, B nas linhas e C, D nas colunas.

Mapa de Karnaugh (4 variáveis):

AB \ CD	00	01	11	10
00	m(0)	m(1)	m(3)	m(2)
01	m(4)	m(5)	m(7)	m(6)
11	m(12)	m(13)	m(15)	m(14)
10	m(8)	m(9)	m(11)	m(10)

Coloca-se a informação fornecida:

- **Mintermos (1):** 0, 3, 9, 12, 15
- **Indiferenças (X):** 2, 5, 10, 13
- **Restante (0):** Todos os outros valores

O mapa fica:

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	X
01	1	X	0	0
11	1	X	1	0
10	0	1	0	X

2. Simplificação (Soma de Produtos):

A partir do mapa de Karnaugh, identificam-se os laços (grupos de 1s) para simplificar a expressão:

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	X
01	1	X	0	0
11	1	X	1	0
10	0	1	0	X

- **Grupo de 1s em m(0) e m(4):** $\neg A / C / D$
- **Grupo de 1s em m(4) e m(12) e X em m(5) e m(13):** B / C
- **Grupo de 1s em m(9) e X em m(13):** $A / C D$
- **Grupo de 1s em m(15) e X em m(13):** $A B D$

A expressão simplificada é:

$$F(A,B,C,D) = \neg A / C / D + B / C + A / C D + A B D$$

1.b) Simplificação da função para Produto de Somas

Para simplificar a expressão em produto de somas, duplica-se o mapa de Karnaugh e segue-se o processo de simplificação, laçando-se os 0's. Observam-se os laços em termos de produtos de somas. A expressão simplificada em produto de somas através do Mapa de Karnaugh:

AB\CD	00	01	11	10
00	m(0)	m(1)	m(3)	m(2)
01	m(4)	m(5)	m(7)	m(6)
11	m(12)	m(13)	m(15)	m(14)
10	m(8)	m(9)	m(11)	m(10)

AB\CD	00	01	11	10
00	1	0	0	X
01	1	X	0	0
11	1	X	1	0
10	0	1	0	X

- Grupo de 0s em m(8) e X em m(10): $/A + B + D$
- Grupo de 0s em m(1), m(3), m(7) e X em m(5): $A + /D$
- Grupo de 0s em m(6), m(14) e X em m(2) e m(10): $/C + D$
- Grupo de 0s em m(11) e X em m(10): $/A + B + /C$

$$F(A,B,C,D) = (/A + B + D) (A + /D) (/C + D) (/A + B + /C)$$

2.a) Conversão de 7A4_h em base 7

O número é 7A4_h, que está em hexadecimal. Converte-se esse número para base 7.

1. Converter de hexadecimal para binário:

- 7 = 0111
- A = 1010
- 4 = 0100

Assim, 7A4_h em binário é: **0111 1010 0100₂**

2. Converter de binário para decimal (base 10):

$$(0 \times 2^{11}) + (1 \times 2^{10}) + (1 \times 2^9) + (1 \times 2^8) + (1 \times 2^7) + (0 \times 2^6) + (1 \times 2^5) + (0 \times 2^4) + (0 \times 2^3) + (1 \times 2^2) + (0 \times 2^1) + (0 \times 2^0)$$

$$= 0 + 1024 + 512 + 256 + 128 + 0 + 32 + 0 + 0 + 4 + 0 + 0 = 1956$$

3. Converter de decimal (base 10) para base 7

Converter **1956₁₀** para **base 7** usando divisões sucessivas:

Divisões:

$$1956 \div 7 = 279, \text{ resto } 3$$

$$279 \div 7 = 39, \text{ resto } \mathbf{6}$$

$$39 \div 7 = 5, \text{ resto } \mathbf{4}$$

$$5 \div 7 = 0, \text{ resto } \mathbf{5}$$

Lendo os restos de baixo para cima = 5463_7

Logo, $7A4_h$ em base 7 é 5463_7

Em alternativa pode-se converter de hexadecimal para decimal e depois para base **septenária, sem necessidade de converter em binário.**

1. Hexadecimal para Decimal

$$\begin{aligned} 7A4_h &= 7 \times 16^2 + 10 \times 16^1 + 4 \times 16^0 \\ &= 7 \times 256 + 10 \times 16 + 4 \\ &= 1792 + 160 + 4 = \mathbf{1956}_{10} \end{aligned}$$

Seguir o passo 3 anterior.

2.b) Conversão de 6547_8 para base 10

Para converter o número 6547_8 para base 10, utilizamos a fórmula de conversão de bases:

$$\mathbf{6547_8 = 6 \times 8^3 + 5 \times 8^2 + 4 \times 8^1 + 7 \times 8^0}$$

Calcula-se cada termo:

$$\begin{aligned} \text{I.} \quad & 6 \times 8^3 = 6 \times 512 = 3072 \\ \text{II.} \quad & 5 \times 8^2 = 5 \times 64 = 320 \\ \text{III.} \quad & 4 \times 8^1 = 4 \times 8 = 32 \\ \text{IV.} \quad & 7 \times 8^0 = 7 \times 1 = 7 \end{aligned}$$

Somam-se os resultados:

$$3072 + 320 + 32 + 7 = 3431$$

O número 6547_8 em base 10 é 3431_{10}

3.a) Representação de -215 em binário com 12 bits (complemento de 2)

Para representar o número -215 em binário com 12 bits usando o complemento de 2:

1. **Representação de 215 em binário:** Converte-se o número positivo 215 para binário:

$$215 = 11010111_2$$

Como se usa 12 bits, adiciona-se quatro zeros à esquerda:

$$215 = 000011010111_2$$

2. **Inverter os bits** (complemento de 1): Inverte-se todos os bits da representação binária:

$$000011010111_2 \rightarrow 111100101000_2$$

3. **Somar 1 ao complemento de 1:** Adicionar 1 ao número obtido:

$$111100101000_2 + 1 = 111100101001_2$$

A representação de -215 em binário com 12 bits (complemento de 2) é 111100101001_2

3.b) Represente o número $0,78125_{10}$ na base 20. Apresente os cálculos.

Para converter o número decimal $0,78125$ para a base 20, seguimos um processo similar ao de conversão para outras bases.

Passo 1: Multiplicar a parte decimal por 20

A parte decimal do número é $0,78125_{10}$. Vamos multiplicar esse valor por 20 e observar a parte inteira e a parte decimal do resultado.

$$0,78125 \times 20 = 15,625$$

A parte inteira é 15, e a parte decimal é 0,625.

Passo 2: Obter o primeiro dígito na base 20

A parte inteira 15 corresponde ao primeiro dígito na base 20. Para representar esse número na base 20, usamos os seguintes símbolos:

- 0 a 9 representam os mesmos valores que na base 10.
- A representa 10,
- B representa 11,
- C representa 12,
- D representa 13,
- E representa 14,
- F representa 15,
- G representa 16,
- H representa 17,
- I representa 18.

Portanto, o primeiro dígito é F.

Passo 3: Continuar com a parte decimal

Com a parte decimal 0,625 repetimos o processo:

$$0,625 \times 20 = 12,5$$

A parte inteira agora é 12, e a parte decimal é 5. O número 12 na base 20 é representado pela letra C.

Passo 4: Resultado final

Com a parte decimal 0,5 repetimos o processo:

$$0,5 \times 20 = 10$$

O número 10 na base 20 é representado pela letra A.

Como a parte decimal agora é zero, paramos a conversão.

A representação de 0,78125 na base 20 é:

$$0,78125_{10} = 0, FCA_{20}$$

Grupo II (5 valores)

Dada a função lógica: $F(A, B, C, D) = (A + \overline{B}C)(\overline{A} + BD) + \overline{(BC + AD)}$

4. Simplificação algébrica da função

Expandir o produto $(A + \overline{B}C)(\overline{A} + BD)$

Usar a distributiva:

$$= A\overline{A} + A\cdot BD + \overline{B}C\cdot\overline{A} + \overline{B}C\cdot BD$$

Uma variável e seu complemento não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo: $A\overline{A}=0$

$$= 0 + A\cdot BD + \overline{B}C\cdot\overline{A} + \overline{B}C\cdot BD$$

Na última parcela, $\overline{B}\cdot B=0$, logo:

$$\overline{B}C\cdot BD=0$$

Portanto:

$$= ABD + \overline{B}C\cdot\overline{A}$$

Passo 2: Analisar o segundo termo:

$$\overline{B}(C + A/D)$$

Aplicando a Lei De Morgan:

$$= \overline{B}(C + A/D) = (\overline{B} + C)(\overline{A} + D)$$

Passo 3: A função fica:

$$F = ABD + \overline{BC} \overline{A} + (\overline{B} + C) (\overline{A} + D)$$

Passo 4: Expandir $(\overline{B} + C) (\overline{A} + D)$

$$= \overline{B} \overline{A} + \overline{B} D + C \overline{A} + CD$$

Passo 5: Substituir e reescrever F:

$$F = ABD + \overline{BC} \overline{A} + \overline{B} \overline{A} + \overline{B} D + C \overline{A} + CD$$

Passo 6: Agrupar termos semelhantes para simplificar

Notar que $\overline{BC} \overline{A}$ está contido em $C \overline{A}$ logo:

$$\overline{BC} \overline{A} + C \overline{A} = C \overline{A} \text{ considerando que } C \overline{A} + \overline{BC} \overline{A} = C \overline{A} (1 + \overline{B}) = C \overline{A}$$

Passo 7:

$$F = ABD + C \overline{A} + \overline{B} \overline{A} + \overline{B} D + CD$$

Passo 8: Procurar termos que podem ser combinados

1. ABD e $\overline{B} D$:

$$\text{Podemos escrever } D(\overline{A} B + \overline{B})$$

Note que:

$$\overline{A} B + \overline{B} = \overline{B} + \overline{A} B$$

Utilizando o teorema do complemento:

$$\overline{B} + \overline{A} B = (\overline{B} + \overline{A})(\overline{B} + B) = (\overline{B} + \overline{A}) \cdot 1 = \overline{B} + \overline{A}$$

Portanto:

$$D(\overline{A} B + \overline{B}) = D(\overline{B} + \overline{A})$$

Passo 10: Substituir em F:

$$F = C \overline{A} + \overline{B} \overline{A} + D(\overline{B} + \overline{A}) + CD$$

Passo 11: Agrupar $C \overline{A} + \overline{B} \overline{A}$:

$$\overline{A} (C + \overline{B})$$

Passo 12: Escrever F final simplificada:

$$F = \overline{A} (C + \overline{B}) + D(\overline{B} + \overline{A}) + CD$$

5 Implementação com Portas NAND

$$F = \overline{A}(C + \overline{B}) + D(\overline{B} + A) + CD$$

Equivalências:

$$\text{NOT}(A) = \overline{A} = \text{NAND}(A, A)$$

$$\text{AND}(A, B) = A \cdot B = \overline{\text{NAND}(A, B)} = \text{NAND}(\text{NAND}(A, B), \text{NAND}(A, B))$$

$$\text{OR}(A, B) = A + B = \overline{(\overline{A} \cdot \overline{B})} = \text{NAND}(\text{NAND}(A, A), \text{NAND}(B, B))$$

Termo 1: $\overline{A}(C + \overline{B})$

$$\overline{A} = \text{NAND}(A, A)$$

$$\overline{B} = \text{NAND}(B, B)$$

$$C + \overline{B} = \text{NAND}(\text{NAND}(C, C), \text{NAND}(B, B))$$


Termo 2: $D(\overline{B} + A)$

$$\overline{B} = \text{NAND}(B, B)$$

$$\overline{B} + A = \text{NAND}(\text{NAND}(B, B), \text{NAND}(A, A))$$

Termo 3: CD

$$CD = \text{NAND}(C, D)$$

 

6. Implementação com Portas NOR

$NOR(X,Y) = \overline{X+Y}$, a porta NOR é a negação da porta OR

$\overline{X} = NOR(X,X)$, NOT usando NOR

$X+Y = \overline{\overline{X+Y}} = \overline{NOR(X,Y)} = NOR(NOR(X,Y), NOR(X,Y))$, OR usando NOR

$X \cdot Y = \overline{\overline{X \cdot Y}} = \overline{\overline{X} + \overline{Y}} = NOR(\overline{X}, \overline{Y}) = NOR(NOR(X,X), NOR(Y,Y))$, AND usando NOR (lei de De Morgan)

$$F = \overline{A}(C + \overline{B}) + D(\overline{B} + A) + CD$$

Termo 1: $\overline{A}(C + \overline{B})$

$$\overline{A} = NOR(A,A)$$

$$\overline{B} = NOR(B,B)$$

$$C + \overline{B} = OR(C, \overline{B}) = NOR(NOR(C, \overline{B}), NOR(C, \overline{B}))$$


Termo 2: $D(\overline{B} + A)$

$$\overline{B} = NOR(B,B)$$

$$\overline{B} + A = OR(\overline{B}, A) = NOR(NOR(\overline{B}, A), NOR(\overline{B}, A))$$

Termo 3: CD

$$CD = NOR(NOR(C,C), NOR(D,D))$$

 

7. Implementação com Multiplexer

Para implementar $F(A, B, C, D)$ usando um **multiplexer de 2 variáveis de seleção**:

1. Escolha das variáveis de seleção:

- $S_2 = A, S_1 = B$

2. Tabela verdade para $F(A, B, C)$:

A	B	F(C)
0	0	$(0 + /0C)(/0 + 0D) + /(0/C + 0/D) =$ $(1)(1) + /(0+0) =$ $1+1 =$ 1
0	1	$(0 + /1C) + (/0 + 1D) + /(1/C + 0/D) =$ $(0+0C)(1+D) + /(/C +) =$ $(0)(1) + //C =$ $0 + C =$ C
1	0	$(1 + /0C) + (/1 + 0D) + /(0/C + 1/D) =$ $(1)(0) + /(0+/D) =$ $0 + D =$ D
1	1	$(1 + /1C) + (/1 + 1D) + /(1/C + 1/D) =$ $(1+0)(0+D) + /(/C + D) =$ $1 D + /(/C + D) =$ $D + CD =$ $D(1+C) =$ D

$$F(A,B,C,D) = (A+/BC)(/A+BD) + /(B/C+A/D)$$

3. Entradas do Multiplexer (I_0, I_1, I_2, I_3):


- $I_0 = 1$ (caso $A=0, B=0$)
- $I_1 = C$ (caso $A=0, B=1$)
- $I_2 = D$ (caso $A=1, B=0$)
- $I_3 = D$ (caso $A=1, B=1$)

4. Configuração do Multiplexer:

Conectar A e B às entradas de seleção S_2 e S_1 , respectivamente, e conectar os valores I_0, I_1, I_2, I_3 às entradas de dados do multiplexador.

Expressão final baseada no multiplexer:
 
$$F(A,B,C) = \text{MUX}(A,B, I_0=1, I_1=C, I_2=D, I_3=D)$$



8. Diagrama de Estados

Máquina de Mealy com 4 Estados para Detecção de "1101"

1. Definição dos estados:

- S0: Estado inicial (nenhum bit da sequência). Primeiro 1 detetado
- S1: 1 detetado
- S2: 0 detetado
- S3: Sequência "1101" detetada

2. Transições de estados:

- De S0:
 - **Entrada 1=0: Permanece em S0**
 - **Entrada 1=1: Transita para S1**
- De S1:
 - **Entrada 1=0: Transita para S0**
 - **Entrada 1=1: Transita para S2**
- De S2:
 - **Entrada 1=0: Transita para S3**
 - **Entrada 1=1: Permanece em S2 (múltiplos 1)**
- De S3:
 - **Entrada 1=0: Transita para S0**
 - **Entrada 1=1: Transita para S1 com Saída Z=E2**

3. Saída Z:

- Z = Entrada 2 somente no estado S3 para S1 com Entrada 1 = 1 (E1=1)
- Z = 0 nos demais estados

Mapa de atribuição de estados

Um mapa de estados normalmente mostra, para cada combinação de entradas, qual será o próximo estado da máquina, com base no estado atual e nos valores de entrada.

Com 4 estados, precisamos de 2 bits para codificá-los ($2^2=4$).

X0 \ X1	0	1
0	S0	S1
1	S2	S3

9. Tabela de transição de estados

	Atual		Entradas	Seguinte		Estado Seguinte	Saída Z
	X1	X0		X1	X0		
S0	0	0	0	0	0	S0	0
S0	0	0	1	0	1	S1	0
S1	0	1	0	0	0	S0	0
S1	0	1	1	1	0	S2	0
S2	1	0	0	1	1	S3	0

S2	1	0	1	1	0	S2	0
S3	1	1	1	0	1	S1	Z= E2
S3	1	1	0	0	0	S0	0

10. Simplificação da variável de saída

Condição para $Z = E2$

- $S3 = Q1 \ Q0 = 11$
- $E1=1$

A saída Z depende de:

- Estado atual $Q1=1, Q0=1$
- Entrada $E1 = 1$
- A saída $Z = E2$ apenas nessa condição

Expressão booleana para Z:

- $Z=Q1 \cdot Q0 \cdot E1 \cdot E2$

$Q1$ e $Q0$ são os bits do estado atual.

$Z=E2$ apenas quando a Máquina de Estados Finitos está em S3 ($Q1=1, Q0=1$) e $E1=1$.

Caso contrário, $Z=0$.

11.a) [0,5] Coloca em R1 os seus bits deslocados uma unidade para a esquerda, sendo mantido o bit mais significativo

SHLA R1, 1

SHLA

Formato: SHLA op, const

Flags: ZCNO

Ação: *shift left arithmetic*, **mesma operação que SHL**, mas atualizando os bits de estado correspondentes às operações aritméticas. Permite realizar de forma expedita uma multiplicação de op por 2^n . O valor de const tem que estar compreendido entre 1 e 16.

Em alternativa

SHL R1, 1

SHL

Formato: SHL op, const

Flags: ZCN

Ação: *shift left*, deslocamento à esquerda dos bits de op o número de vezes indicado por const. Os bits mais à esquerda de op são perdidos e é colocado 0 nas posições mais à direita. O bit de estado transporte fica com o valor do último bit perdido. O valor de const tem que estar compreendido entre 1 e 16.

11.b) [0,5] Colocar na posição de memória em R1 o conteúdo de R2.

MOV [R1], R2

MOV

Formato: MOV op1, op2

Flags: Nenhuma

Ação: op1 op2, copia o conteúdo de op2 para op1.

Para além dos modos de endereçamento comuns a todas as instruções (conforme Secção 3.4), esta instrução permite ler e escrever no registo apontador da pilha SP, mas apenas em conjunção com o modo de endereçamento por registo: MOV SP, Rx e MOV Rx, SP. A primeira destas instruções será necessária no início de todos os programas que utilizem a pilha.

11.c) [0,5] Chamada condicional à subrotina "rotina", se a última operação aritmética/lógica teve resultado zero

CALL.Z rotina ; melhor opção

CALL.NP rotina ; Resultado não positivo (≤ 0)

CALL.NN rotina ; Resultado não negativo (≥ 0)

CALL.cond

Formato: CALL.cond <endereço>

Flags: Nenhuma

Ação: chamada condicional a uma subrotina baseado no valor de um dado bit de estado.

As versões disponíveis são:

Condição	Transporte	Sinal	Excesso	Zero	Interrupção	Positivo
Verdade	CALL.C	CALL.N	CALL.O	CALL.Z	CALL.I	CALL.P
Falso	CALL.NC	CALL.NN	CALL.NO	CALL.NZ	CALL.NI	CALL.NP

Caso a condição se verifique, comporta-se como uma instrução CALL. Caso contrário, funciona como um NOP. Normalmente <endereço> é especificado com uma etiqueta.

1. d) [0,5] Colocar na pilha o valor da constante "W"

MOV R4, W PUSH R4

PUSH

Formato: PUSH *op*

Flags: Nenhuma

Ação: $M[SP] \leftarrow op$, $SP \leftarrow SP - 1$, coloca *op* no topo da pilha.

O P3 não permite o modo imediato (constante direta) com a instrução PUSH, por isso é necessário primeiro carregar a constante num registo.

12. [3] Elabore um programa no assembly do P3. O programa recebe um vetor de números e transforma-o num vetor de diferenças consecutivas, retornando também o número de elementos válidos.

; --- Definição dos dados iniciais ---

ORIG 1000h ; Área de dados a partir do endereço 1000h

Vetor WORD 10, 20, 30, 25

; Posição 1000h: 10

; Posição 1001h: 20

; Posição 1002h: 30

; Posição 1003h: 25

; --- Programa principal ---

ORIG 2000h ; Código a partir do endereço 2000h

Início: MOV R1, Vetor ; R1 = endereço inicial do vetor (1000h)

MOV R2, 4 ; R2 = número de elementos (4)

; --- Processamento ---

MOV R3, R2 ; Copia tamanho original

DEC R3 ; R3 = novo tamanho (3)

MOV R4, R1 ; R4 = ponteiro atual (inicia em 1000h)

MOV R5, R1 ; R5 = ponteiro próximo

INC R5 ; R5 = 1001h (próxima posição)

Loop: MOV R6, [R5] ; Carrega vetor[i+1]

SUB R6, [R4] ; Calcula diferença

MOV [R4], R6 ; Armazena no vetor[i]

INC R4 ; Avança ponteiro atual

INC R5 ; Avança ponteiro próximo

DEC R2 ; Decrementa contador

CMP R2, 1 ; Verifica se terminou

BR.NZ Loop ; Continua se não terminou

Fim: HALT ; Termina execução ; Fim do programa